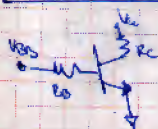


# TE - Repaso

! En los ejercicios en polarización por divisor de tensión, DESPRECIAMOS la CORRIENTE DE BASE, pero no es cero.



Q?

$$V_{BB} = 5V \quad R_B = 100k$$

$$V_{CC} = 12V \quad R_C = 1k$$

$$\beta = 300$$


$$Q(10^{12}V, 12\mu A)$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{100k} = 43\mu A \quad I_C = \beta I_B = 129\mu A$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 129\mu A \cdot 1k = 10.71V$$

$$S = R_B = 100k$$
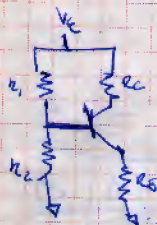
$$I_E = 43\mu A \quad I_C = 129\mu A \quad V_{CE} = 12 - 129\mu A \cdot 1k = 10.71V \quad \text{selecciona!}$$



$$R_1 = 10k$$

$$R_2 = 20k$$


$$R_C = 3k$$

$$R_E = 1k$$

$$\beta = 200$$

$$V_{CC} = 10V$$

Q?

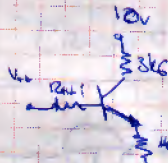

$$V_{BB} = \frac{10 \cdot 20k}{10k + 20k} = 6.67V$$

$$R_{TH} = 6.67k$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{TH} + R_B} = \frac{6.67 - 0.7}{6.67k + 100k} = 54\mu A$$

$$I_{C(SB)} = 18 \cdot 0.7 - 1k \cdot 200 \cdot 54\mu A$$


$$I_C = 1.09mA$$

$$V_{CE} = (10 - 3k \cdot 1.09mA) - (1k \cdot 1.09mA) = 4.98V$$




$$I_{B1} = I_{B2} = I_{B1} \cdot \beta_1$$
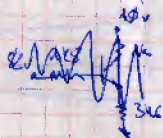
$$I_{E1} = I_{B1} \cdot \beta_1 \cdot \beta_2$$



selecciona

selecciona

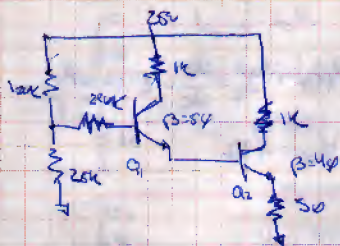

$$I_{C1} = 9 \mu A \cdot 50 = 450 \mu A$$

$$I_{C2} = I_{C1}$$


$$V_{C2} = 10 \text{mA} \cdot 5V = 0.9V$$

$$V_{B1} = 0.9 + 0.7 = 1.6V$$

$$V_{C2} = 25 - 10 \text{mA} \cdot 1k = 2V$$

$$V_{C1} = 25 - 450 \mu A \cdot 1k = 24.55V$$

Q?

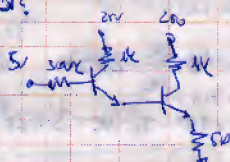

$$I_{C2} = 5V / (10k + 30k) + 0.7 + 0.7 + I_{B1} \cdot 30k \approx 5$$

$$50 \cdot 40 \cdot I_{B1}$$


$$(100k + 30k) I_{B1} = 3.14$$

$$I_{B1} = 9 \mu A$$

$$I_{C2} = 18 \text{mA}$$

Q1 (22.5V, 450 μA)


Q2 (6.1V, 18mA)

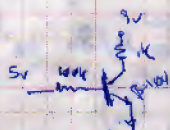

$$I_C = \frac{5 \cdot 0.7}{100k} = 43 \mu A$$


Q (4.3mA, 4.2V)
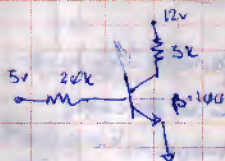
$$V_C = 9V - 1k \cdot 43 \mu A = 8.955V$$



$$I_B = \frac{5 \cdot 0.7}{20k} = 215 \mu A \quad I_C = 215 \text{mA}$$
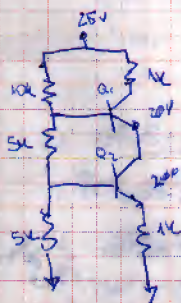
$$V_C = 12V - 215 \text{mA} \cdot 5k = -955V \rightarrow \text{saturation!}$$



Q?

$$V_{B1} = 25 \cdot \frac{10k}{20k} = 12.5V$$

$$V_{C1} = 11.8V = V_{C2}$$

$$V_{B2} = 25 \cdot \frac{5k}{20k} = 6.25V$$

$$I_{C2} = \frac{5.65}{1k} = 5.65 \text{mA}$$

$$V_{C1} = 25 - 5.65 \text{mA} \cdot 1k = 19.35V$$


$$V_{C1} = 26.5V$$

$$V_{C2} = 6.25V$$

Q1 (17.65, 5.65mA)

Q2 (6.25, 5.65mA)



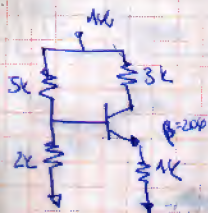


Q?

$$V_B = 10 \cdot \frac{2k}{5k+2k} = 2.857 \quad V_E = 2.857 \quad I_E = \frac{V_B}{1k} = 2.857 \text{ mA}$$

$$V_C = 10 - I_E \cdot 3k = 3.528 \quad V_{CE} = 1.57$$

Q (2.85mA, 1.32V)

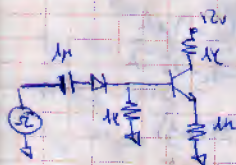


1)  $V_B = 4.3 \text{ V} \quad I_E = \frac{4.3 \text{ V}}{1k} = 4.3 \text{ mA} \quad V_C = 12 - 4.3 \text{ mA} \cdot 1k = 7.2 \text{ V} \quad V_{CE} = 3.4 \text{ V}$

2)  $V_C = V_B + (V_B - V_E) e^{-\frac{t}{\tau}} = 5 + (0 - 5) e^{-\frac{t}{\tau}} = 3.16 \text{ V}$

$V_B = 5 - 3.16 = 1.839 \quad I_E = 1.839 \text{ mA} \quad V_C = 12 - 1.839 \cdot 1k = 10.16 \text{ V} \quad V_{CE} = 9.32 \text{ V}$

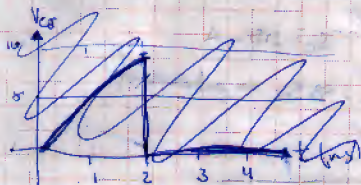
3)  $V_C = 4.32 \text{ V} \quad V_B = 0.672 \text{ V} \quad V_E = -0.23 \text{ V} \quad \text{corte} \quad V_{CE} = 12 \text{ V}$



Como en los periodos negativos el condensador no se descarga, el transistor siempre estara en corte y  $V_{CE} = 12 \text{ V}$ .

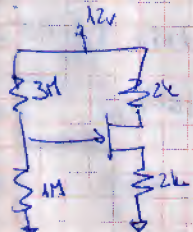4)  $V_B = -4.32 \text{ V} \quad \text{corte}$

~~5)  $V_B = 12 - 4.32 = 7.68 \text{ V} \rightarrow \text{corte}$~~



$\beta = 100 \text{ A/V} \quad V_B = 12 \cdot \frac{4k}{3k+4k} = 3 \text{ V} \quad V_{CE} = 3 \text{ V} - 2k \cdot I_D$

$$V_{CE} = -3 \text{ V} \quad I_D = \beta (V_{GS} - V_{GS(th)})^2 \quad I_D = 1/3 - 2k \cdot 3/2$$

~~$I_D = 0^2 + 400^2 = 160000$~~   $I_D = 0^2 + 400^2 = 160000$

$$400 - 200 I_D + 36 = 0 \quad I_D < 2.2 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -1.5 \text{ V}$$


$$400 - 200 I_D + 36 = 0 \quad I_D < 2.2 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -5 \text{ V}$$

$V_D = 12 \text{ V} - 2k \cdot 2.2 \text{ mA} = 7.6 \text{ V} \quad V_{GS} = 4.5 \text{ V}$

$V_{DS} = 7.6 - 2k \cdot 2.2 \text{ mA} = 3 \text{ V}$

$\rightarrow > -(-5) \text{ admetido}$

5) (2.2mA, 3V)

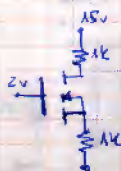

$$V_{GS} = 2 - I_D R_E$$

$$I_D = 1 \text{ mA} / \sqrt{2} (2 - I_D R_E - 1)^2$$

$$I_D = 1 \text{ mA} / \sqrt{2} = 0.707 \text{ mA}$$


$$I_D < 0.382 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = 1.618 \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$I_D > 0.382 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -0.618$$

$$V_D = 15 - 0.382 \text{ mA} \cdot 1 \text{ k} = 14.618 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 14.618 - 0.382 = 14.236 \text{ V}$$

$$V_{GS} > V_{th} = 1 \text{ V}$$

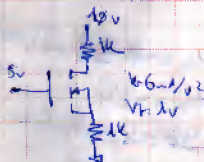

$$V_{GS} = 5 - I_D R_E$$

$$I_D = 3 \text{ mA} / \sqrt{2} (5 - I_D R_E - 1)^2$$

$$3 I_D^2 = 8 I_D + 48 \Rightarrow I_D = 4 \text{ mA}$$


$$V_{GS} = 7 - 3 = 4 \text{ V}$$

$$I_D < 5 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = 2 \text{ V} \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$I_D > 5 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -0.3 \text{ V}$$

$$V_D = 10 - 3 = 7 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 5 - 2 = 3 \text{ V}$$

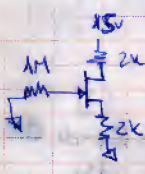

$$I_D? \text{ region?}$$

$$V_{GS} = 1 - I_D R_E$$

$$V_{GS} = 1 - 2 I_D$$

$$I_D = (1 - 2 I_D + 1)^2$$

$$4 I_D^2 - 5 I_D + 1 = 0$$

$$V_{GS} = 1.5 - 0.5 = 1 \text{ V}$$

$$I_D < 0.25 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = 0.5 \text{ V} \rightarrow \text{OK! ON}$$


$$I_D > 0.25 \text{ mA} \rightarrow V_{GS} = -2 \text{ V}$$

$$V_D = 15 - 0.5 \text{ V} = 14.5 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1.5 \text{ V} > -1 \text{ V}$$

$$\text{actual!}$$

$$(1.1 \text{ V}, 0.05 \text{ mA})$$

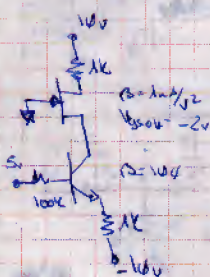

$$I_D = 5 \text{ mA} / \sqrt{2} (5 - I_D R_E - 1)^2$$

$$I_D = 5 \text{ mA} / \sqrt{2} = 3.535 \text{ mA}$$

$$I_D = 5 \text{ mA} / \sqrt{2} = 3.535 \text{ mA}$$

$$5 - I_D R_E = 0.1 - 100 I_D \cdot 1 \text{ k} = 10$$

$$I_D = \frac{14.3}{200 \text{ k}} = 0.0715 \text{ mA}$$

$$I_D = I_E \quad V_D = 10 - 0.0715 = 9.9285 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1 (V_{GS} + 2)^2$$

$$V_{GS} = 1.665 \text{ V} \rightarrow \text{OK! ON}$$

$$V_{GS} = 2.5 - 0 = 2.5 \text{ V} > 2 \text{ V}$$

$$\text{actual!}$$

$$V_S = -0.665 \text{ V}$$


$$V_{GS} = 2.5 + 0.665 = 3.165 \text{ V}$$

$$V_C = V_S \quad V_{CE} = -0.665 - (2.5 - 10) = 2.135 \text{ V}$$



Calculate  $R_2$  & determine  $I_D = 2mA$

$\beta = 100, V_{GS} = -2V$

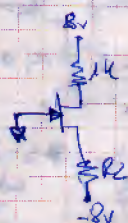

$V_{GS} = 0 - (R_2 I_D - 8V)$

$2 = 1(8 - R_2 \cdot 2 + 2)^2$

$2 = 100 + 4R_2^2 - 40R_2$

$4R_2^2 - 40R_2 + 98 = 0$

$R_2 = 4.29k \rightarrow V_{GS} = 4.29 - 8 = -3.71$

$R_2 = 8.2k \rightarrow V_{GS} = 8.2 - 8 = -0.2$

$V_D = 8 - 2 \cdot 6V$


$V_{DS} = 6V > +2V \rightarrow \text{active}$

$V_{GS} = -5.42V$

$V_{GS} = \frac{14V - 16.98}{8} + 5.68$

$V_{GS} = \frac{5.652}{8}$

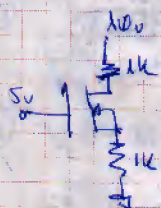$R_2 = 4.29k \rightarrow V_{GS} = -0.58 \text{ ok! on}$   
 $R_2 = 8.2k \rightarrow V_{GS} = -0.4$



$I_D = 6mA, V_{GS} = 1V, M?$

$V_{GS} = 5 - I_D \cdot 1k$

$I_D = 3(5 - I_D + 1)^2$

$I_D = 3I_D^2 + 48 - 24I_D$

$3I_D^2 - 26I_D + 48 = 0$

$I_D = 3mA \rightarrow V_{GS} = 2V \text{ ok! on}$   
 $5.8mA \rightarrow V_{GS} = -0.8V$

$V_{GS} = 10 - 3 \cdot 1k = 7V > 1V \text{ active!}$

$V_{DS} = 7 - 3V = 4V$

$M(3mA, 4V)$



$V_G = -2V, I_D = 2mA, V_{GS} = 2V, M?$

~~$V_{GS} = 10 - I_D \cdot 2k$~~

~~$V_{GS} = 10 - 2 \cdot 2k = -2V$~~

$V_{GS} = 0 - V_S$

$1 = 1(-V_S + 2)^2 \rightarrow 1 = V_S^2 + 4V_S + 4 \rightarrow V_S < 3 \rightarrow V_{GS} = -3V$



$V_D = -12V + 2 \cdot 1mA = -10V, V_{GS} = -1V < V_G \rightarrow \text{active!}$

$V_{DS} = -10V - (-3V) = -7V, M(1mA, -7V)$



$V_{GS} = 7 + 3V = 10V$

$10 = 2(1 + \frac{V}{10k})$

$9.0k = 5 - 9k$

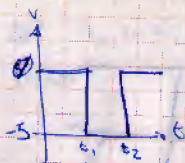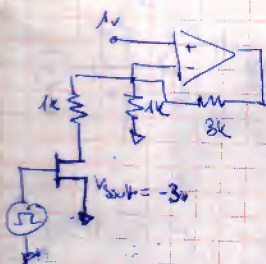

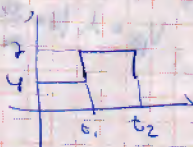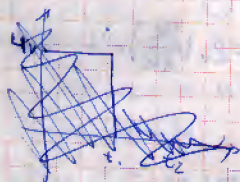$\uparrow V_{in} = -5V \quad V_{out} = -5V \rightarrow \text{off}$   
 $\uparrow V_{in} = 0V \quad V_{out} = 0V \rightarrow \text{ON}$




$1 \left(1 + \frac{3k}{1k}\right) \quad 1 \left(1 + \frac{3k}{0.5k}\right)$



$R_2$  pour  $V_0 = 12V$ ?


$V_0 = -1 \frac{10k}{1k} - 2V \frac{10k}{R_2}$   
 $-12 + 10 = -20 \frac{10k}{R_2}$

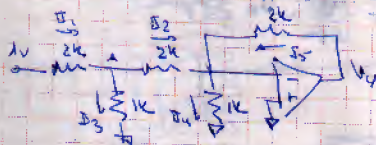$R_2 = -20 \frac{10k}{-20} \quad (R_2 = 10k)$



Calculer  $V_0$  par composants



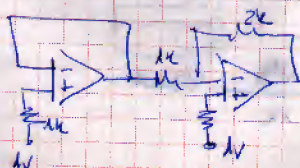
$\frac{1-V_0}{2k} = \frac{V_0}{2k} + \frac{1V}{1k}$   
 $\frac{1-V_0}{2k} - \frac{V_0}{2k} = \frac{1V}{1k}$   
 $\frac{1-2V_0}{2k} = \frac{1V}{1k}$   
 $1-2V_0 = 2$   
 $-2V_0 = 1$   
 $V_0 = -\frac{1}{2}V$




$V_0 = 1V \left(1 + \frac{2k}{1k}\right) - 1V \left(\frac{2k}{1k}\right) = 1V$




V5 [2, 3]

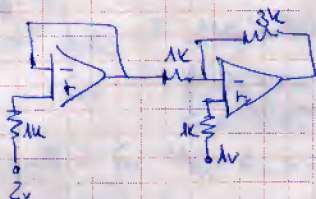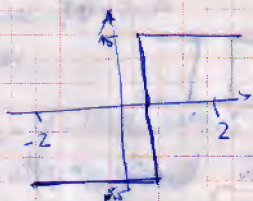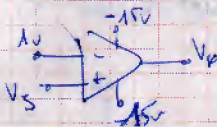

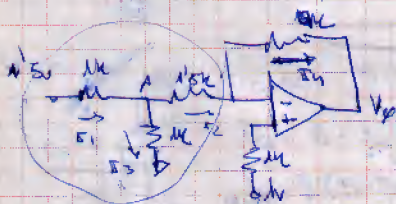
$$V_P = 1V \left(1 + \frac{3k}{1k}\right) - 2V \left(\frac{3k}{1k}\right) = 4V - 6V = -2V$$


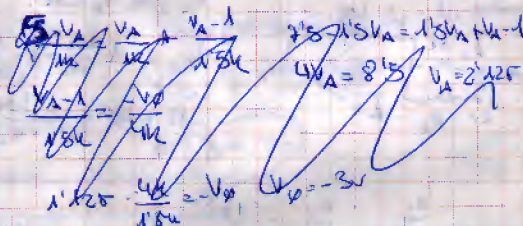
$$V_P = 1 \left(1 + \frac{4k}{2k}\right) - 0.5 \left(\frac{4k}{2k}\right) = 3.5 = 3.5V$$



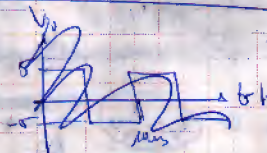
$$A_v = \frac{3k \parallel 1k}{1000 + \frac{20V}{I_c}} \approx 16.2 \times 10^3$$



$$Z_c = (1000 \parallel 1k) \parallel \left(1000 + \frac{20V}{I_c}\right) \parallel 1k$$

$$V_B = 20 \frac{5k}{20k} = 5V$$
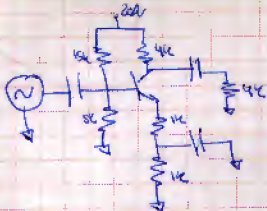
$$V_S = 0.2 + I_c R_{c1} + I_c R_{c2} = \frac{4V}{1k} = 4mA$$



Q?  $V_B$  si  $V_{CE}$  10V?  
 $\beta = 100$

$$V_B = 20k \cdot \frac{5V}{20k} = 5V$$

$$V_E = 5V - 0.7V = 4.3V$$

$$I_E = \frac{4.3V}{2k} = 2.15mA$$

$$V_C = 10V - 2.15mA \cdot 10k = 7.85V$$

$$V_{CE} = 7.85V - 4.3V = 3.55V$$

$$\frac{20V}{2k\Omega} \rightarrow \frac{10mA}{100} \rightarrow 20 \text{ correcto}$$


Q (2.1V, 2.15mA)

$$Z_{base} = (R_B \parallel r_{be}) \beta = 10k + \frac{20V}{2.15mA} \parallel 100 = 10k \parallel 9.3k$$

$$Z_{load} = (R_{load} \parallel R_C) = 10k \parallel 10k = 5k$$

$$A_v = \frac{-r_c}{R_{in} + r_c} = \frac{-2k}{10k + 2k} = -0.167$$

### DSD - Refaso

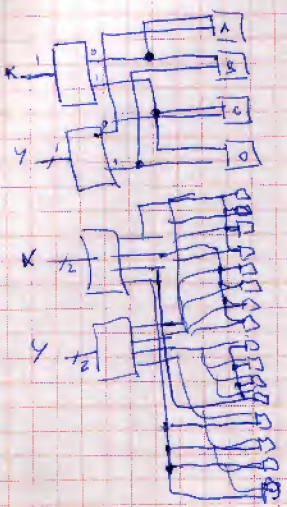

K \ Y	0	1
0	A	B
1	C	D